ثانوية:	اختبار في مادة التكنولوجيا	قسم : .....
السنة الدراسية: 2025/2024	هندسة كهربائية	المدة: ساعة واحدة

الإسم و اللقب:..... ..القسم :.....

التمرين الأول : (10 ن) ضع علامة x في الإجابة الصحيحة :

1- المحرك الكهربائي له أثر ؟

☐ مغناطيسي ☐ حراري ☐ كيميائي

2- دور القاطعة هو:

☐ التحكم في الدارة ☐ قياس شدة التيار ☐ جهاز استعمال

3- إذا كان التيار المار في ناقل أومي مقاومته 100Ω هو 1 A فإن التوتر بين طرفيه :

☐ 100V ☐ 2V ☐ 0.01V

4- يستعمل اللون الأسود في الحيادي (المحايد) :

☐ خطأ ☐ صحيح

5- المحطة الشمسية لانتاج الطاقة الكهربائية آمنة على البيئة :

☐ صحيح ☐ خطأ

6- تكون خطوط نقل الطاقة الكهربائية بتوترات THT – HT :

☐ صحيح ☐ خطأ

7- وحدة الاستطاعة الكهربائية هي :

☐ الأمبير A ☐ الواط W ☐ الواط ساعي Wh

8- يستعمل المحول لخفض التوتر من اجل توزيعه :

☐ صحيح ☐ خطأ

9- يمكن لجهاز متعدد القياسات قياس الطاقة الكهربائية :

☐ صحيح ☐ خطأ

10- وحدة قياس الطاقة الكهربائية هي :

☐ Ws ☐ Wh ☐ A

اقلب الصفحة

موقع الدراسة
eddirasa.com

التمرين الثاني : (7.5ن)

يحمل فرن كهربائي المعلومات الآتية : 220v , 2200 w

1 - لقياس التوتر بين طرفي الفرن نربط متعدد القياسات على :

☐ التفرع ☐ التسلسل

2- الطاقة الكهربائية المستهلكة خلال 5 ساعات هي :

☐ 11KWh ☐ 8000 Wh ☐ 2200 Wh

3- مقاومة الفرن هي :

☐ 22Ω ☐ 220 Ω

4- شدة التيار المار بالفرن هي :

☐ 10 A ☐ 22A ☐ 1 A


5- لقياس مقاومة الفرن نربطه مع جهاز متعدد القياسات على :

☐ التفرع ☐ التسلسل

التمرين الثالث:(2.5 ن)

- ما اسم الانارة ؟ .....

- أكمل المخطط النظري (الشكل 2)

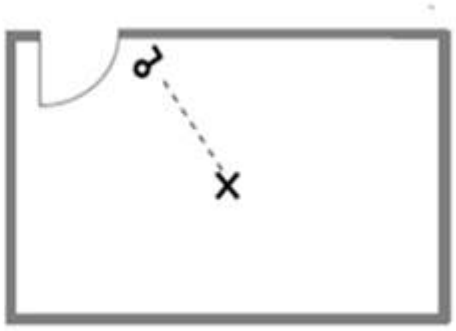

الشكل 1



الشكل 2

موقع الدراسة
eddirasa.com

التصحيح

التمرين الأول : (10 ن) **كل اجابة 1نقطة**

1- المحرك الكهربائي له أثر ؟

■ مغناطيسي ☐ حراري ☐ كيميائي

2- دور القاطعة هو:

■ التحكم في الدارة ☐ قياس شدة التيار ☐ جهاز استعمال

3- إذا كان التيار المار في ناقل أومي مقاومته 100Ω هو 1 A فإن التوتر بين طرفيه :

■ 100V ☐ 2V ☐ 0.01V

4- يستعمل اللون الأسود في الحيادي (المحايد) :

■ خطأ ☐ صحيح

5- المحطة الشمسية لانتاج الطاقة الكهربائية آمنة على البيئة :

■ صحيح ☐ خطأ

6- تكون خطوط نقل الطاقة الكهربائية بتوترات HT – THT :

☐ صحيح ■ خطأ

7- وحدة الاستطاعة الكهربائية هي :

☐ الأمبير A ■ الواط W ☐ الواط ساعي Wh

8- نستعمل المحول لخفض التوتر من اجل توزيعه :

☐ صحيح ■ خطأ

9- يمكن لجهاز متعدد القياسات قياس الطاقة الكهربائية :

☐ صحيح ■ خطأ

10- وحدة قياس الطاقة الكهربائية هي :

☐ Ws ■ Wh ☐ A

اقلب الصفحة

موقع الدراسة
eddirasa.com

التمرين الثاني : (7.5ن) **كل اجابة 1.5نقطة**

الفرن الكهربائي له المعلومات الآتية : 220v , 2200 w

2 - لقياس التوتر بين طرفي الفرن نربط متعدد القياسات على :

■ التفرع ☐ التسلسل

2- الطاقة الكهربائية المستهلكة خلال 5 ساعات هي :

■ 11KWh ☐ 8000 Wh ☐ 2200 Wh

3- مقاومة الفرن هي :

■ 22Ω ☐ 220 Ω

4- شدة التيار المار بالفرن هي :

■ 10 A ☐ 22A ☐ 1 A


5- لقياس مقاومة الفرن نربطه مع جهاز متعدد القياسات على :

■ التفرع ☐ التسلسل


التمرين الثالث:(2.5 ن)

اسم الانارة **البسيطة** .....**1 نقطة**

المخطط النظري (الشكل 2) ..... **0.5 x3 نقطة**

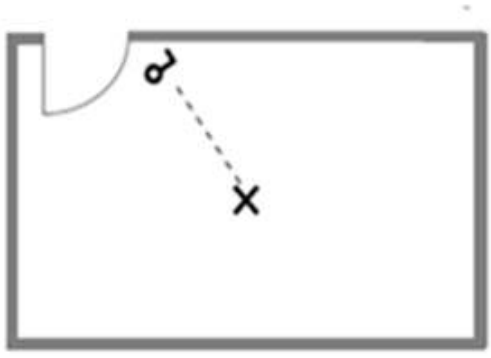

الشكل 1

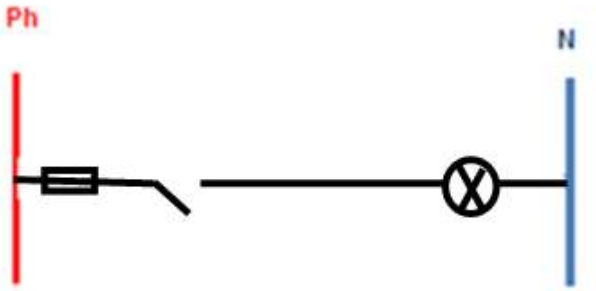

الشكل 2

موقع الدراسة
eddirasa.com