داراث الإنارة

** بمؤقتة **

أ – الهدف : التحكم في دارة من أماكن مختلفة و الاقتصاد في الطاقة بحيث لا تبقى المصابيح مضاءة بدون سبب.


ب – مثال : نستعمل الإنارة بمؤقتة في الأروقة أو في سلالم العمارات أو Les Halls

ج – معايير اختيار العتاد :


- المستقبلات : مصابيح ذات براغي (75W,230V)
- أزرار ضاغطة و مؤقتة.
- نواقل ذات مقطع : $1.5mm^2$
- فاصل أحادي القطب : 10A

د – دراسة المخططات :

المخطط المعماري (الهندسي):

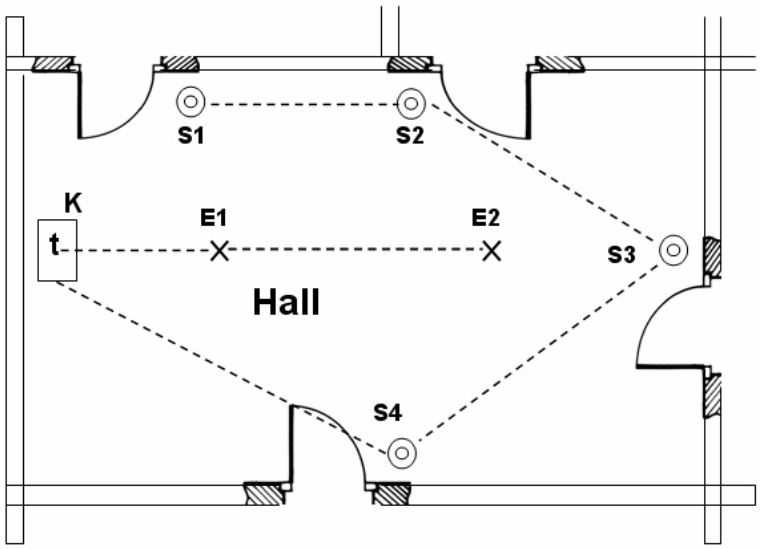


المخطط النظري:

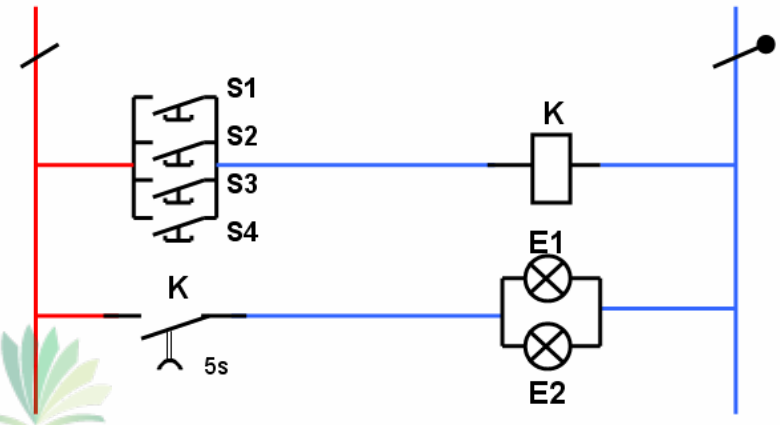


موقع الدراسة
eddirasa.com

المخطط المتعدد الأسلاك :

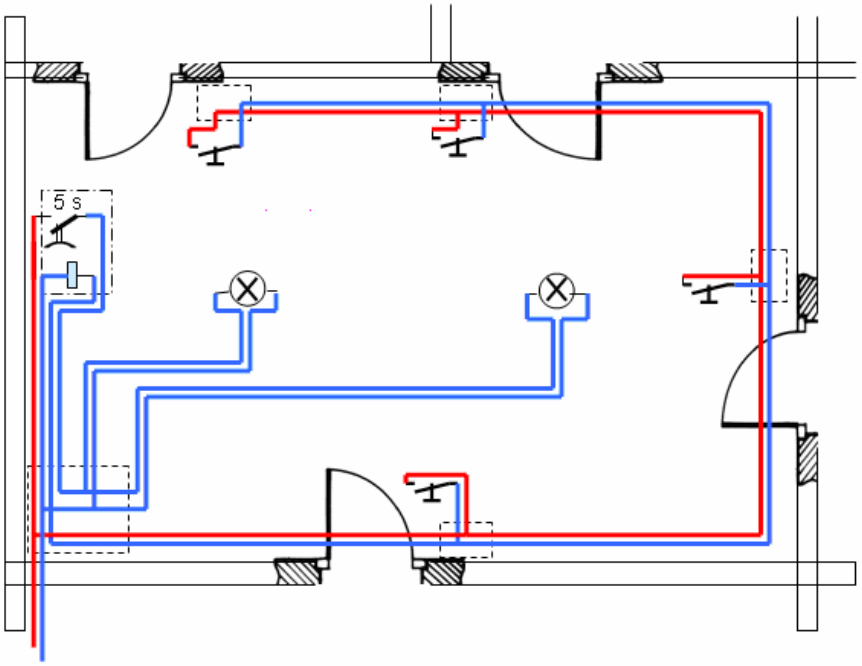

المخطط أحادي السلك :

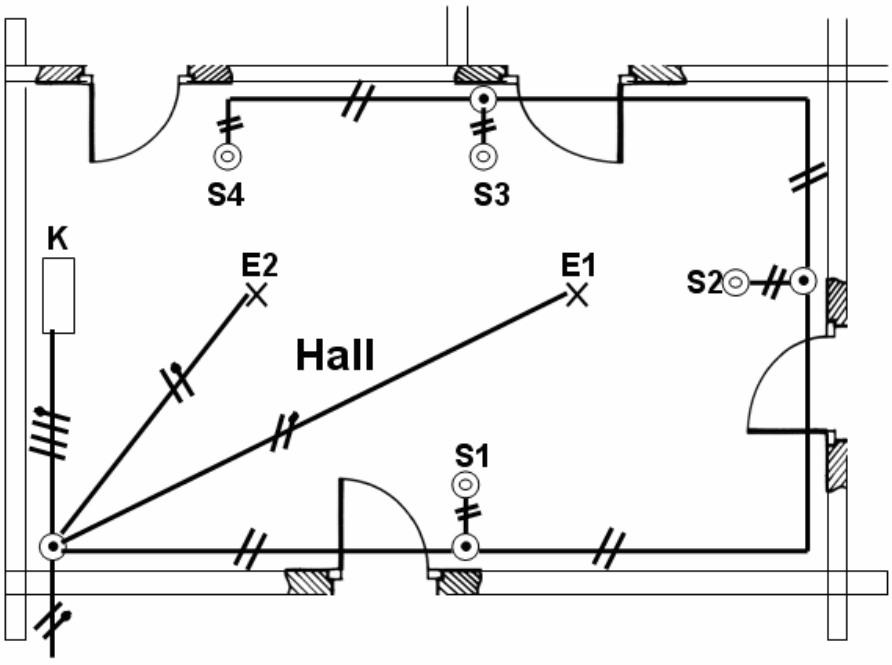

موقع الدراسة
eddirasa.com