فرض الفصل الثالث 02

الفصل الثالث :

الفيزياء :


الوضعية الأولى:

الوضعية1 :

1) اكمل الجدول بما يناسب :

المقدار الفيزيائي	رمزه	رمز وحدة القياس	جهاز القياس
	I		
التوتر الكهربائي			
			الأوم متر
	e		

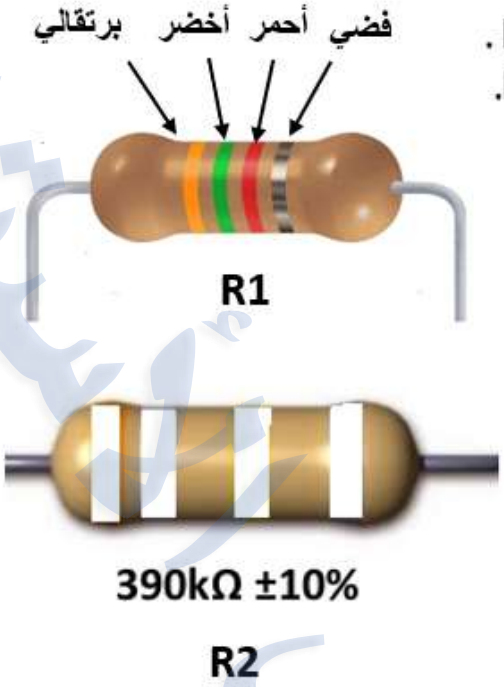2) أوجد قيمة المقاومة R1 .
3) ضع الوان المقاومة R2.



الرقم	الطوق الأول والثاني
0	الأسود
1	البني
2	الأحمر
3	البرتقالي
4	الأصفر
5	الأخضر
6	الأزرق
7	البنفسجي
8	الرمادي
9	الأبيض


الوضعية الثانية

الوضعية2 :

في احدى الحصص التجريبية قام التلاميذ بإنجاز التركيب الموضح في الوثيقة 1 .

تحصلوا النتائج المدونة في نفس الوثيقة .

1) برأيك ما هو الهدف من هذه التجربة ؟
2) كيف تؤثر المقاومة R في قيمة شدة التيار في الدارة ؟
3) احسب قيمة المقاومة R .
4) اذكر طريقة اخرى لمعرفة قيمة المقاومة R . وضح ذلك برسم.

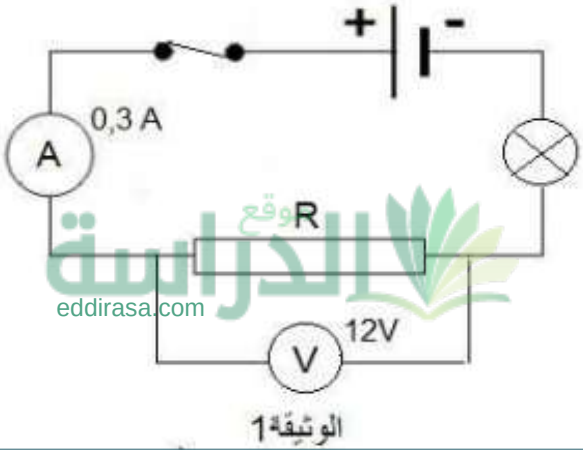

الوثيقة1

موقع الدراسة
eddirasa.com

الوضعية الثالثة :


الوضعية 3:

ركب فوج تربوي الدارة الكهربائية الممثلة في الوثيقة 2

حيث المصباحان متماثلان

1) كيف نسمي القيمة التي يشير اليها الفولط متر قبل غلق الدارة ؟

2) بعد غلق الدارة دون التلاميذ النتائج في الجدول التالي :

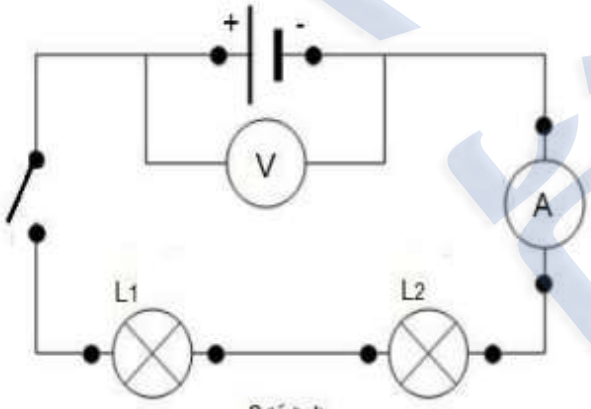

الوثيقة 2

الجهاز	المعيار	السلم	القراءة
الفولط متر	30V	30V	6
الامبير متر	500mA	500mA	400

أ) احسب قيمة التوتر الذي يشير اليه الفولط متر .

ب) احسب قيمة شدة التيار التي يقيسها الآمبيرمتر .

3) احسب استطاعة كل مصباح .

4) اذا شغلنا الدارة لمدة ربع ساعة ماهي قيمة الطاقة المحولة من طرف المصباحين خلال هذه المدة ؟

دروس رهيبة
موقع الدراسة
eddirasa.com